

(Añadid aquí vuestros nombres)

EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 7

Ejercicio 1

Respecto al circuito que parece en la figura:

1. Explica su funcionamiento
2. Detecta los errores y las malas prácticas de diseño

